

Frequency Response

주파수 응답

Jee-Hwan Ryu

School of Mechanical Engineering
Korea University of Technology and Education

전달함수 (Transfer Function)


$$x(t) \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow y(t) \quad H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\mathcal{L}\{y(t)\}}{\mathcal{L}\{x(t)\}} \Big|_{\text{all ICs} = 0}$$

$$i_C(t) \longrightarrow \boxed{H_C(s)} \longrightarrow v_C(t)$$
$$H_C(s) = \frac{V_C(s)}{I_C(s)} = \frac{1}{Cs} (= Z_C(s))$$

$$i_L(t) \longrightarrow \boxed{H_L(s)} \longrightarrow v_L(t)$$
$$H_L(s) = \frac{V_L(s)}{I_L(s)} = Ls (= Z_L(s))$$

주파수 응답 함수 (Frequency Response Function)

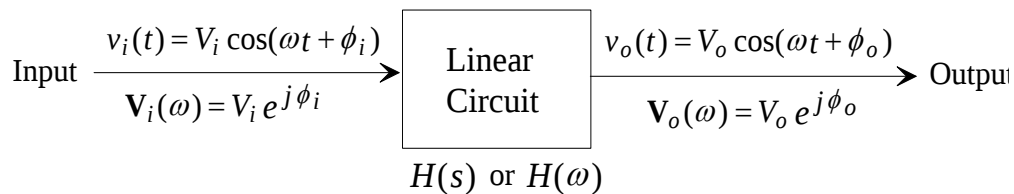- 주파수 응답 (frequency response): 정현파 입력에 대한 시스템의 정상 상태 응답
- 주파수 응답 함수(Frequency Response Function; FRF)



- 전달함수: $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} \Rightarrow V_o(s) = H(s)V_i(s)$
- 주파수 응답함수: $H(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o(\omega)}{\mathbf{V}_i(\omega)} \Rightarrow \mathbf{V}_o(\omega) = H(\omega)\mathbf{V}_i(\omega)$

Korea University of Technology and Education

FRF의 크기와 위상

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\phi_H} = \frac{\mathbf{V}_o(\omega)}{\mathbf{V}_i(\omega)} = \frac{V_o e^{j\phi_o}}{V_i e^{j\phi_i}}$$

- 크기(magnitude) 또는 이득(gain) :

$$|H(\omega)| = V_o / V_i$$


- 위상(phase):

$$\phi_H = \phi_o - \phi_i$$

Korea University of Technology and Education

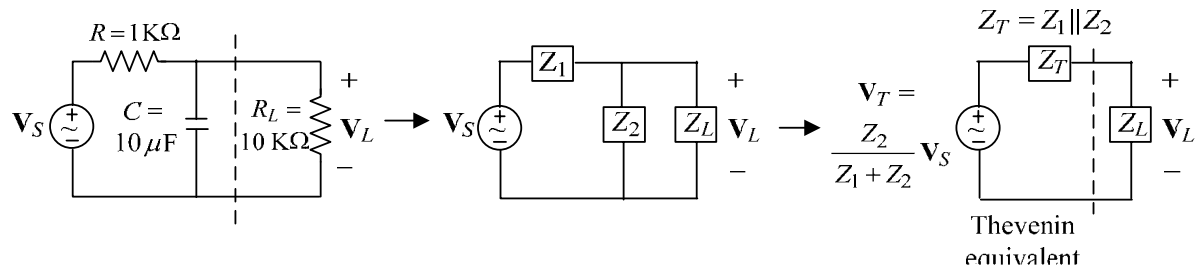Example

- 주파수 응답 함수 $H(\omega) = V_L(\omega)/V_S(\omega)$ 를 계산하라



$$V_L = \frac{Z_L}{Z_T + Z_L} V_T = \frac{Z_L}{(Z_1 || Z_2) + Z_L} \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V_S = \frac{Z_L(Z_1 + Z_2)}{Z_1 Z_2 + Z_L(Z_1 + Z_2)} \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V_S = \frac{Z_L Z_2}{Z_L(Z_1 + Z_2) + Z_1 Z_2} V_S$$

$$H(\omega) = \frac{V_L}{V_S} = \frac{Z_L Z_2}{Z_L(Z_1 + Z_2) + Z_1 Z_2} = \frac{10000 \times \frac{1}{j\omega \times 10^{-5}}}{10000 \times \left(1000 + \frac{1}{j\omega \times 10^{-5}} \right) + 10000 \times \frac{1}{j\omega \times 10^{-5}}} = \frac{100}{j\omega + 110}$$

$$|H(\omega)| = \frac{100}{\sqrt{\omega^2 + 110^2}} \quad \& \quad \angle H(\omega) = \phi_H = 0 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{110}\right) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{110}\right)$$


Korea University of Technology and Education

필터 (Filter)

- 전기 필터: 지정된 대역의 주파수는 통과시키고 이 대역 외의 주파수는 감쇠시키는 주파수 선택적인 회로
- 필터의 종류
 - 아날로그 필터 또는 디지털 필터
 - 수동(passive) 필터 또는 능동(active) 필터
- 수동 필터
 - 저항, 커패시터 및 인덕터로 구성된 필터.
 - 출력 신호의 크기 < 입력 신호의 크기

Korea University of Technology and Education


주파수 특성에 따른 필터의 종류

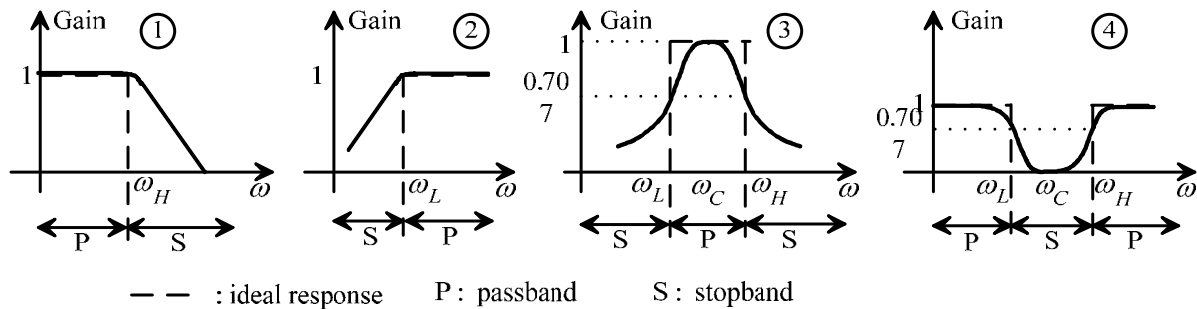

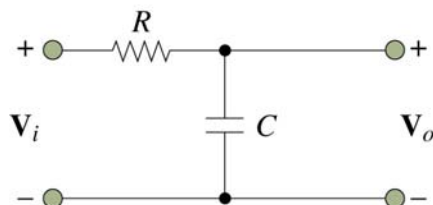1. 저역 통과 필터(low-pass filter),
2. 고역 통과 필터(high-pass filter),
3. 대역 통과 필터(band-pass filter),
4. 대역 제거 필터(band-reject filter)

저역통과 필터 (Low-Pass Filter; LPF)

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
 RC low-pass filter. The circuit preserves lower frequencies while attenuating the frequencies above the cutoff frequency $\omega_0 = 1/RC$. The voltages V_i and V_o are the filter input and output voltages, respectively.



$$V_o(\omega) = \frac{1}{j\omega C} V_i(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} V_i(\omega) \Rightarrow H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}$$

$$\angle H(\omega) = \phi(\omega) = -\tan^{-1}(\omega RC) = -\tan^{-1}(\omega/\omega_0)$$

$\omega_0 = 1/RC$: 차단 주파수(cutoff frequency, break frequency or corner frequency)

Bode Plot

크기(Magnitude):

$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow |H(\omega)| \rightarrow 1$ (i.e., $V_o \rightarrow V_i$ $\because 1/j\omega C \rightarrow \infty$ as $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow$ capacitor: open-circuit)

$\omega = \omega_o \Rightarrow |H(\omega)| = 1/\sqrt{2}$

$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow |H(\omega)| \rightarrow 0$ (i.e., $V_o \rightarrow 0$ $\because 1/j\omega C \approx 0$ as $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow$ capacitor: short-circuit)

위상 (Phase): $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \phi(\omega) \rightarrow 0^\circ$, $\omega = \omega_o \Rightarrow \phi(\omega) = -45^\circ$, $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \phi(\omega) \rightarrow -90^\circ$

데시벨(Decibel): $\left| \frac{V_o}{V_i} \right|_{dB} = 20 \log_{10} \left| \frac{V_o}{V_i} \right|$ (dB)

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_o)^2}} \Rightarrow 20 \log_{10} |H(\omega)| = 20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_o)^2}} = -10 \log_{10} |1+(\omega/\omega_o)^2|$$


$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow 20 \log_{10} |H(\omega)| = -10 \log_{10} 1 = 0$$

$$\omega = \omega_o \Rightarrow 20 \log_{10} |H(\omega)| = -10 \log_{10} 2 \approx -3$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow 20 \log_{10} |H(\omega)| \approx -10 \log_{10} (\omega/\omega_o)^2 = -20 \log_{10} |\omega/\omega_o|$$

저역통과 필터의 특성

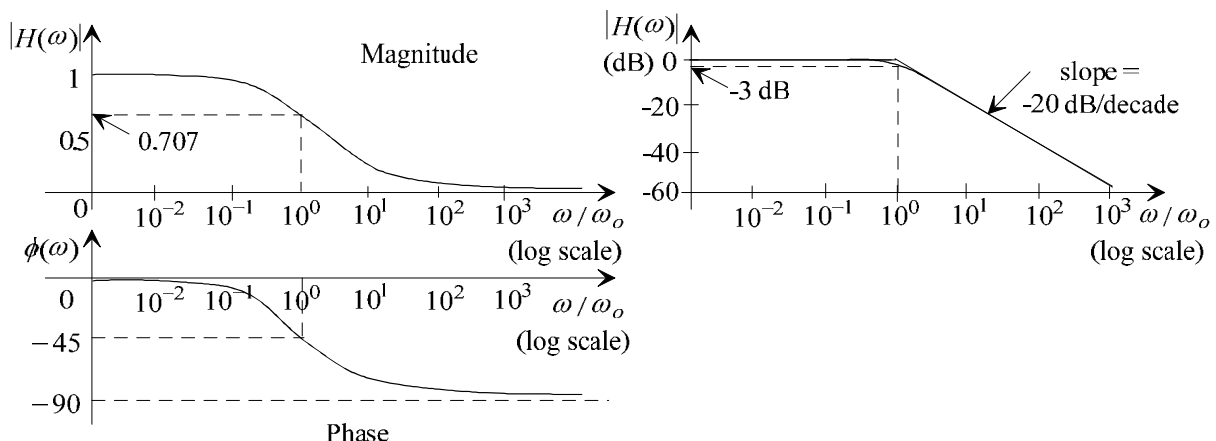
- 저주파 대역에서는 신호를 통과시킨다. ($\omega \ll \omega_o = 1/RC$)
- 고주파 대역에서는 신호를 제거하거나 감소시킨다. ($\omega \gg \omega_o = 1/RC$)
- LPF의 특성은 차단 주파수의 값(R 과 C 에 의존함)을 변화시킴으로써 변하게 된다



고역통과 필터 (High-Pass Filter; HPF)

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc.
Permission required for reproduction or display.

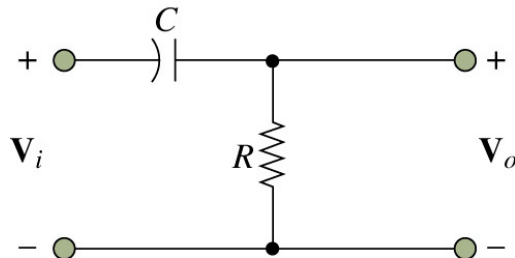RC high-pass filter. The circuit preserves higher frequencies while attenuating the frequencies below the cutoff frequency $\omega_0 = 1/RC$.



$$V_o(\omega) = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_i(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} V_i(\omega) \Rightarrow H(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$|H(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{\omega / \omega_0}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_0)^2}}$$

$$\angle H(\omega) = \phi(\omega) = \tan^{-1}(\omega RC / 0) - \tan^{-1}(\omega RC) = 90^\circ - \tan^{-1}(\omega / \omega_0)$$

$$\omega_0 = 1 / RC$$

Korea University of Technology and Education

Bode Plot

크기

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow H(\omega) \rightarrow 0, \omega = \omega_0 \Rightarrow H(\omega) = 1/\sqrt{2}, \omega \rightarrow \infty \Rightarrow H(\omega) \rightarrow 1$$

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow H(\omega) \rightarrow 0 \text{ (i.e., } V_o \rightarrow 0 \text{ } \because 1/j\omega C \rightarrow \infty \text{ as } \omega \rightarrow 0 \Rightarrow \text{capacitor : open-circuit)}$$

$$\omega = \omega_0 \Rightarrow H(\omega) = 1/\sqrt{2}$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow H(\omega) \rightarrow 1 \text{ (i.e., } V_o \rightarrow V_i \text{ } \because 1/j\omega C \rightarrow 0 \text{ as } \omega \rightarrow \infty \Rightarrow \text{capacitor : short-circuit)}$$


위상

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \phi(\omega) \rightarrow 90^\circ, \omega = \omega_0 \Rightarrow \phi(\omega) = 45^\circ, \omega \rightarrow \infty \Rightarrow \phi(\omega) \rightarrow 0^\circ$$

Korea University of Technology and Education

고역통과 필터의 특성

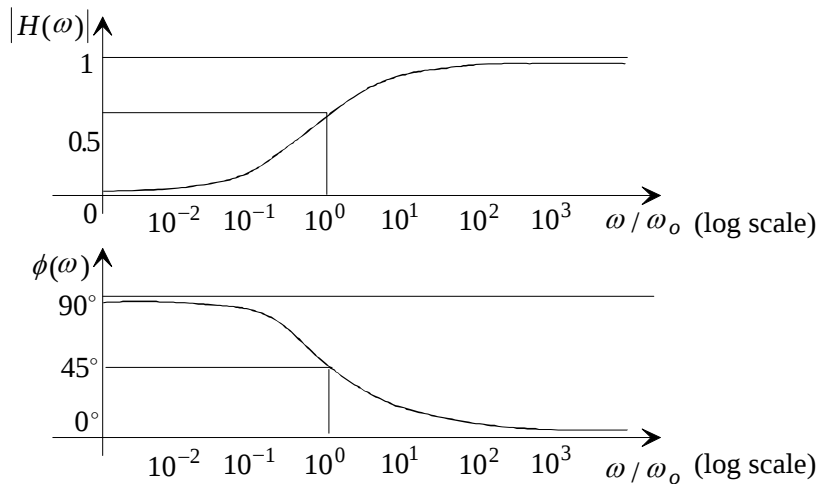- 저주파 대역에서는 신호를 제거하거나 감쇠시킨다. ($\omega \ll \omega_o = 1/RC$)
- 고주파 대역에서는 신호를 통과시킨다. ($\omega \gg \omega_o = 1/RC$)
- HPF의 특성은 차단 주파수의 값(R 과 C 에 의존함)을 변화시킴으로써 변하게 된다.




Korea University of Technology and Education

대역통과 필터 (Band-Pass Filter; BPF)

$$V_o(\omega) = \frac{R}{R + 1/j\omega C + j\omega L} V_i(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC} V_i(\omega)$$

$$H(\omega) = \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC} \stackrel{\text{Let}}{=} \frac{jRC\omega}{(1 + j\omega/\omega_L)(1 + j\omega/\omega_H)}$$

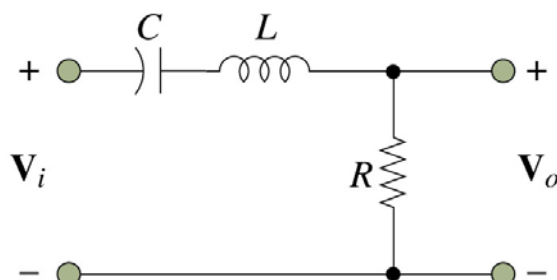Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
RLC bandpass filter. The circuit preserves frequencies within a band.



$$\frac{1}{\omega_L} + \frac{1}{\omega_H} = RC \quad \& \quad \frac{1}{\omega_L \omega_H} = LC$$

ω_L : low cutoff frequency

ω_H : high cutoff frequency

$\Delta\omega = \omega_H - \omega_L$: 대역폭 (bandwidth)

$\omega_c = \sqrt{\omega_L \omega_H}$: 중심 주파수 (center frequency)


$$|H(\omega)| = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_L)^2} \sqrt{1 + (\omega/\omega_H)^2}}$$

$$\angle H(\omega) = \phi(\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}(\omega/\omega_H) - \tan^{-1}(\omega/\omega_L)$$

Korea University of Technology and Education

Bode Plot

- 크기: $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow |H(\omega)| \rightarrow 0$ (i.e., $V_o \rightarrow 0 \because j\omega L \rightarrow \infty$ as $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow$ inductor: open-circuit)
- 위상: $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \phi(\omega) \rightarrow 90^\circ, \omega = \omega_c \Rightarrow \phi(\omega) = 0^\circ, \omega \rightarrow \infty \Rightarrow \phi(\omega) \rightarrow -90^\circ$
- 대역 통과 필터의 특성
 - 통과 대역에서는 신호를 통과시킨다 ($\omega_L < \omega < \omega_H$)
 - 대역 통과 필터의 특성은 R, L 과 C 의 값에 의해서 변화시킬 수 있다.

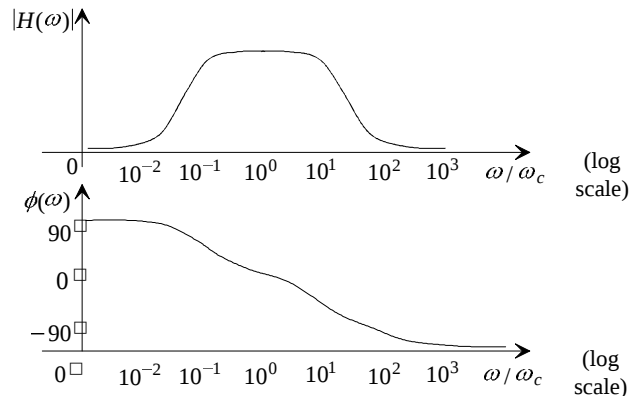

Korea University of Technology and Education

공진과 대역폭



$$\begin{aligned} \frac{V_o}{V_i}(j\omega) &= \frac{j\omega CR}{LC(j\omega)^2 + j\omega CR + 1} \\ &= \frac{(2\zeta / \omega_n)j\omega}{(j\omega / \omega_n)^2 + (2\zeta / \omega_n)j\omega + 1} \\ &= \frac{(1/Q\omega_n)j\omega}{(j\omega / \omega_n)^2 + (1/Q\omega_n)j\omega + 1} \end{aligned}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \text{natural or resonant frequency}$$

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{\omega_n CR} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \text{quality factor}$$

$$\zeta = \frac{1}{2Q} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \text{damping ratio}$$

$$B = \frac{\omega_n}{Q} = \text{대역폭}$$

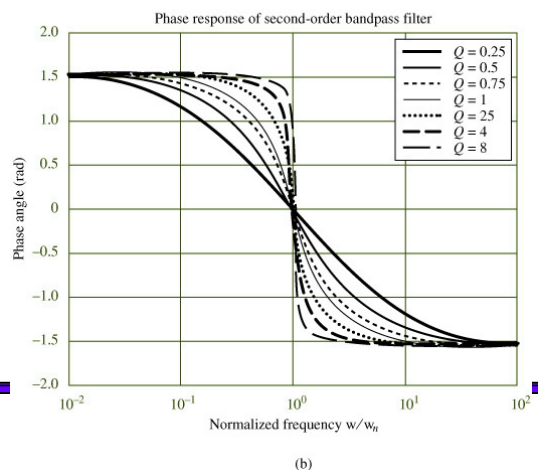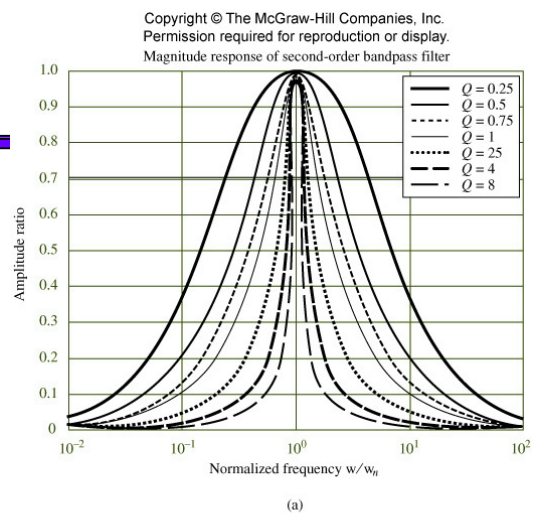

Korea University of Technology and Education